


[86.03/66.25] Dispositivos Semiconductores

1er Cuatrimestre de 2020

Transistor MOS

Se desea medir la curva de transferencia (I_D vs V_{GS}) transistor NMOS con $V_T = 1\text{ V}$, $k = \frac{\mu_n C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} = 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$ y $\lambda \simeq 0$. El dispositivo se conecta de forma de tal de obtener $V_{DS} = 2\text{ V}$ y $V_{BS} = 0\text{ V}$ fijos y se varía V_{GS} .

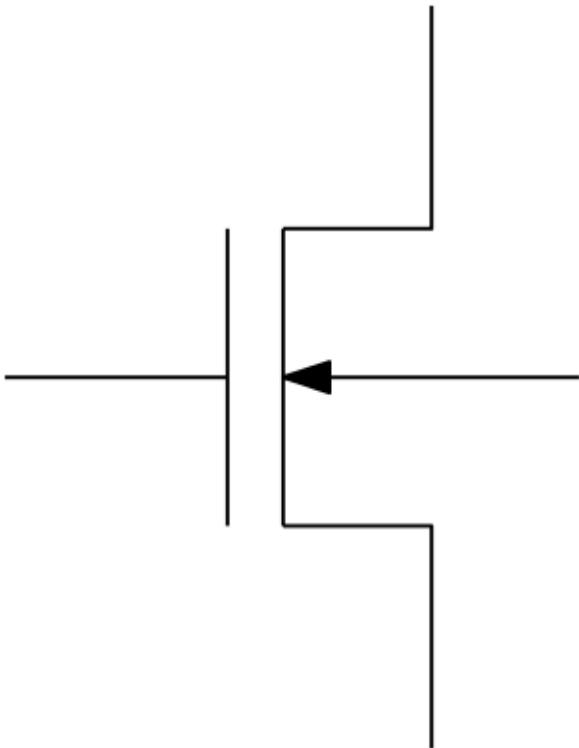
- Calcular el rango de tensiones V_{GS} para el cual el dispositivo se encontrara operando en los regímenes de corte, saturación y tríodo.
- Graficar la curva I_D vs V_{GS} resultante.
- Si contáramos con la medición de la curva de transferencia ¿Cómo estimaría los valores de k y V_T ?



a) Calcular el rango de tensiones V_{GS} para el cual el dispositivo se encontrara operando en los regímenes de corte, saturación y tríodo.

$$V_{DS} = 2 \text{ V}$$


$$V_{BS} = 0 \text{ V}$$

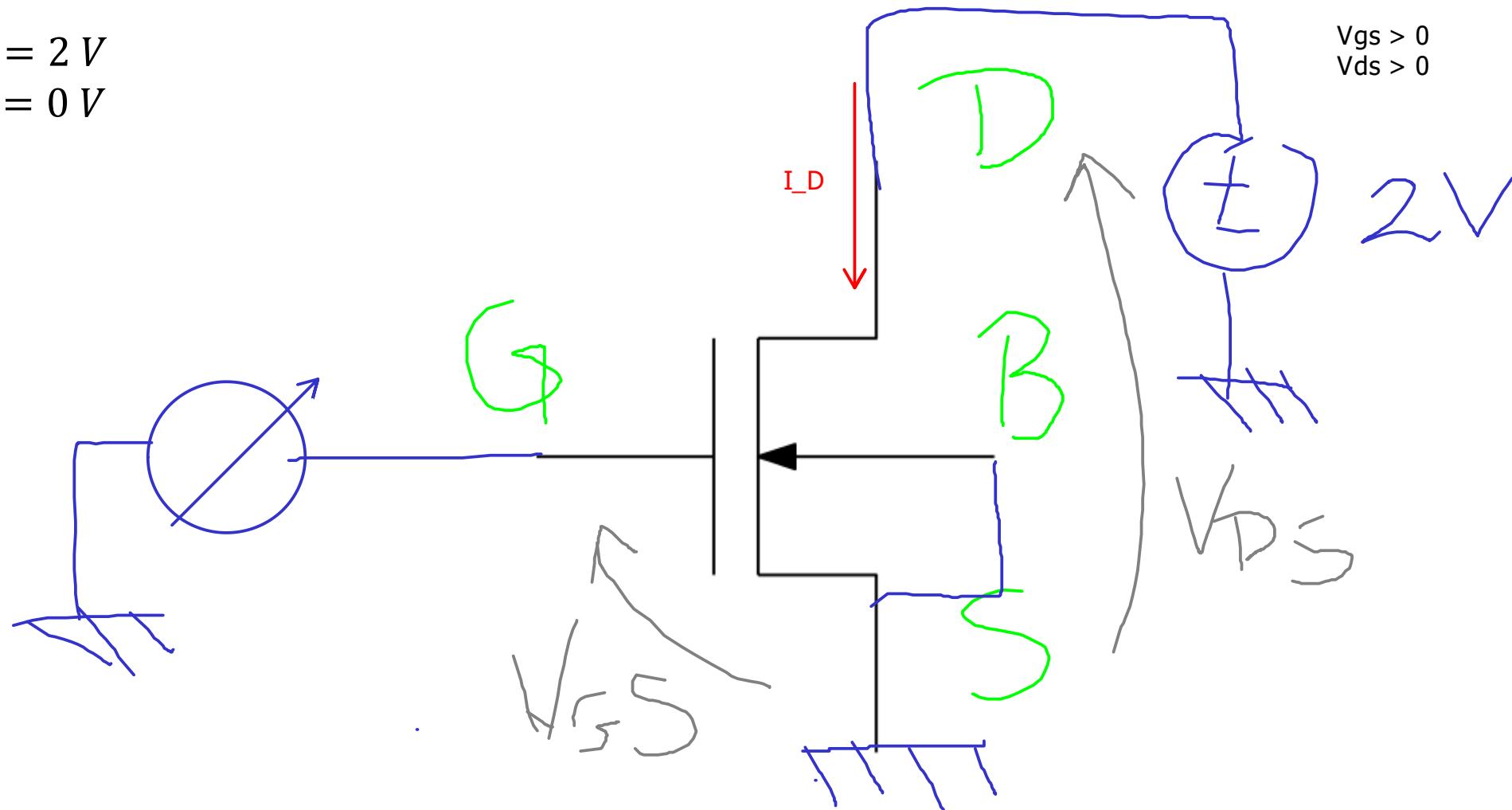

$$V_{DS} > 0$$

Corte: $\left\{ \begin{array}{l} V_{GS} < V_T \\ V_{GD} < V_T \end{array} \right. \rightarrow I_D = 0$

→ $V_{GS} < V_T = 1 \text{ V}$


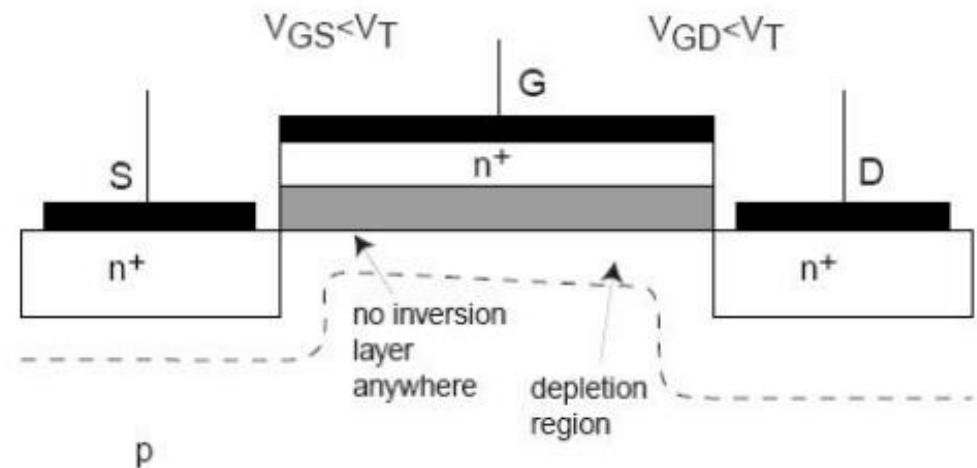


$$V_{DS} > 0$$

Corte: $\begin{cases} V_{GS} < V_T \\ V_{GD} < V_T \end{cases} \rightarrow I_D = 0$

$\rightarrow V_{GS} < V_T = 1\text{ V}$

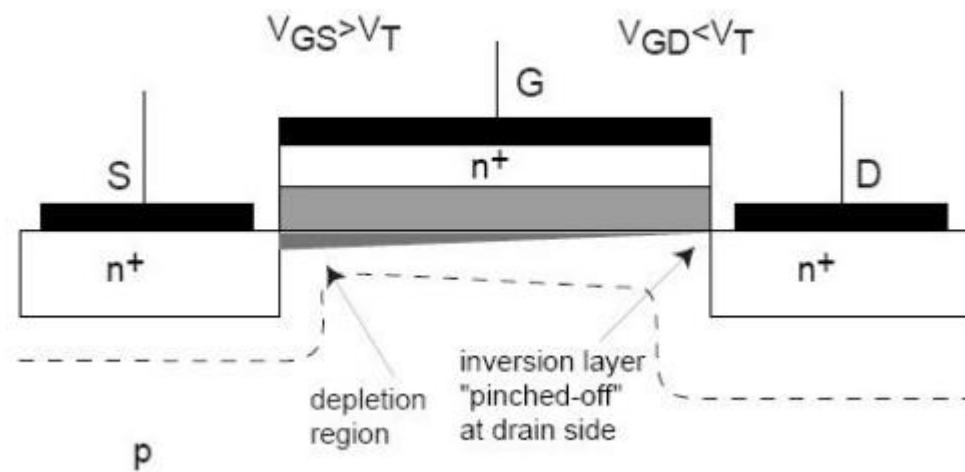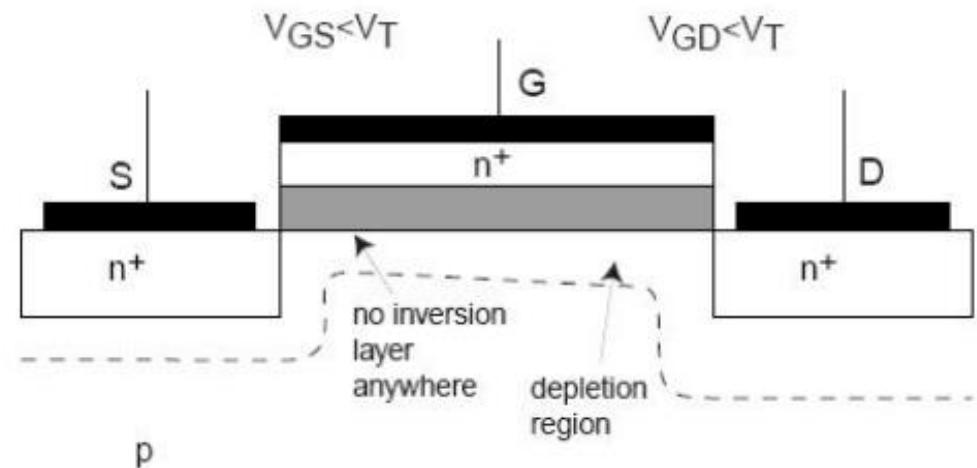Saturación: $\begin{cases} V_{GS} > V_T \\ \underline{V_{GD} < V_T} \end{cases} \rightarrow I_D \neq 0$




Corte: $\begin{cases} V_{GS} < V_T \\ V_{GD} < V_T \end{cases} \rightarrow I_D = 0$

$\rightarrow V_{GS} < V_T = 1\text{ V}$


Saturación: $\begin{cases} V_{GS} > V_T \\ \underline{V_{GD} < V_T} \end{cases} \rightarrow I_D \neq 0$

$\rightarrow V_{GD} = V_G - V_D = V_G - V_D + \underline{V_S - V_S} = \underline{V_{GS} - V_{DS}}$

$V_{DS} > 0$

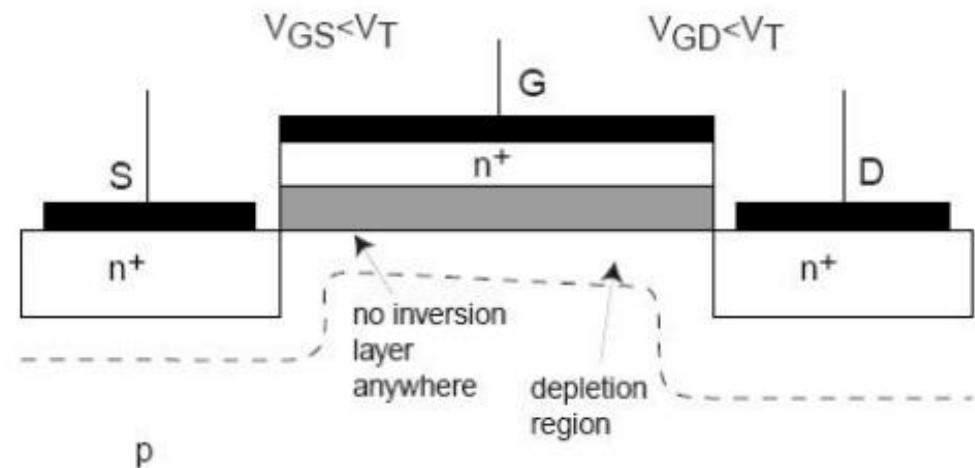

$V_{GS} > V_T \quad V_{GD} < V_T$

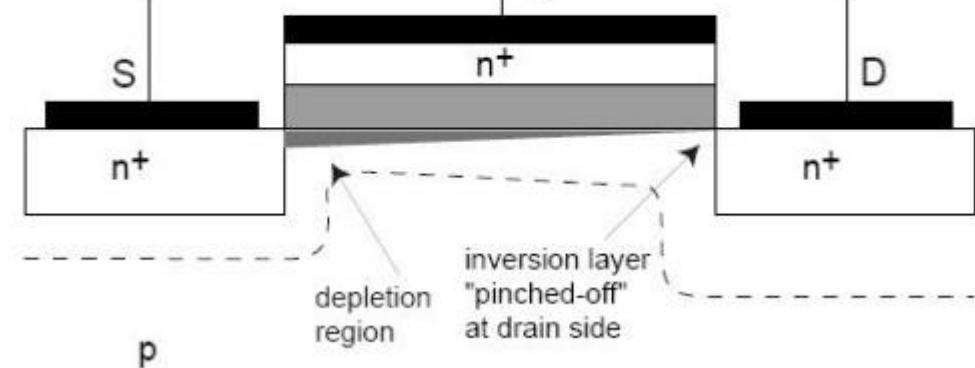

Corte: $\begin{cases} V_{GS} < V_T \\ V_{GD} < V_T \end{cases} \rightarrow I_D = 0$



$\rightarrow V_{GS} < V_T = 1\text{ V}$

Saturación: $\begin{cases} V_{GS} > V_T \\ V_{GD} < V_T \end{cases} \rightarrow I_D \neq 0$

$\rightarrow V_{GD} = V_G - V_D = V_G - V_D + V_S - V_S = V_{GS} - V_{DS}$

$\rightarrow V_{GD} < V_T \rightarrow V_{DS} > \underline{\underline{V_{GS} - V_T}} = V_{DS_{sat}}$

$V_{DS} > 0$

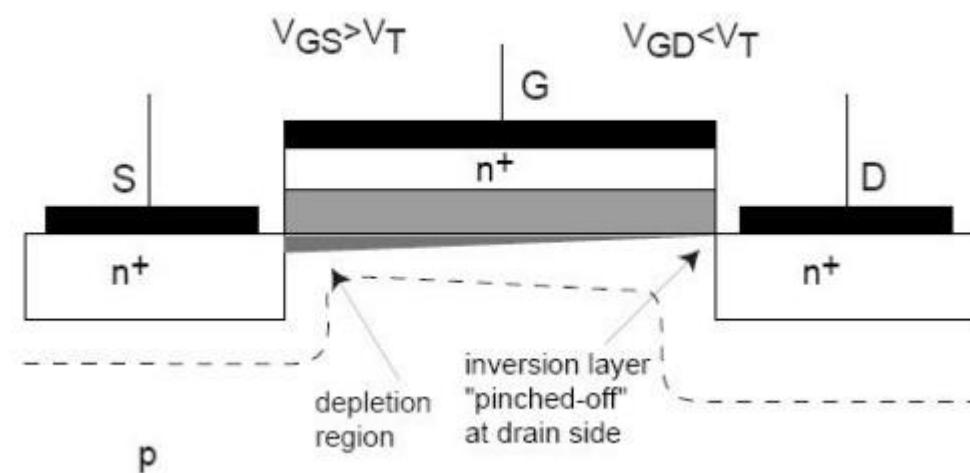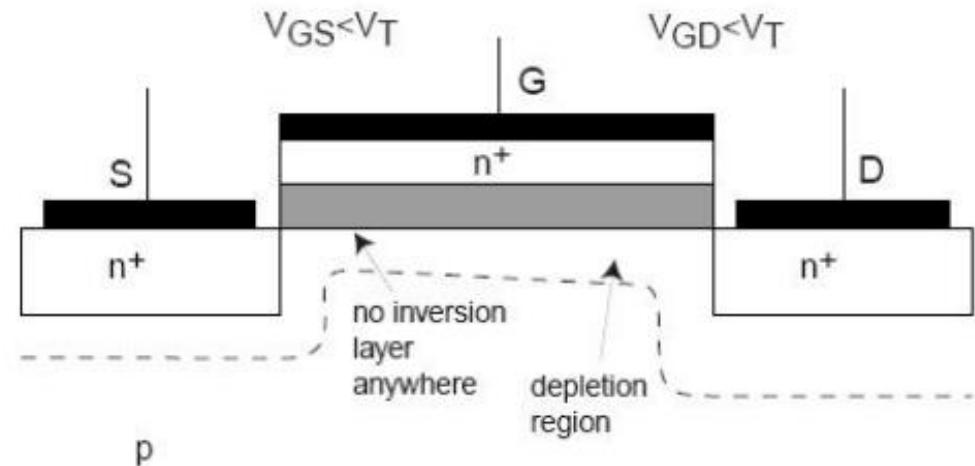

Corte: $\begin{cases} V_{GS} < V_T \\ V_{GD} < V_T \end{cases} \rightarrow I_D = 0$

$\rightarrow V_{GS} < V_T = 1\text{ V}$

Saturación: $\begin{cases} V_{GS} > V_T \\ V_{GD} < V_T \end{cases} \rightarrow I_D \neq 0$

$\rightarrow V_{GD} = V_G - V_D = V_G - V_D + V_S - V_S = V_{GS} - V_{DS}$

$\rightarrow V_{GD} < V_T \rightarrow V_{DS} > V_{GS} - V_T = V_{DS,sat}$





Tenemos dos restricciones. Reemplazando con los datos:

$\rightarrow V_{GS} > V_T = 1\text{ V}$


$\rightarrow V_{GS} < V_{DS} + V_T = 3\text{ V}$

$1\text{ V} < V_{GS} < 3\text{ V}$

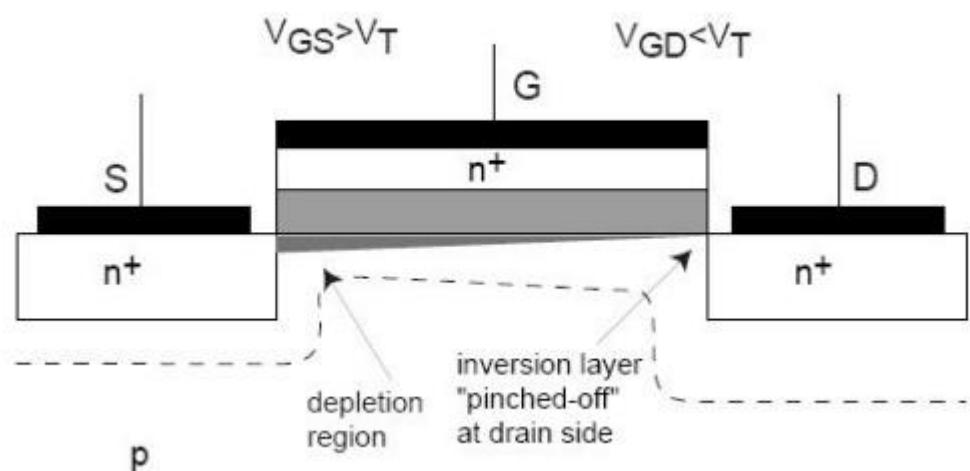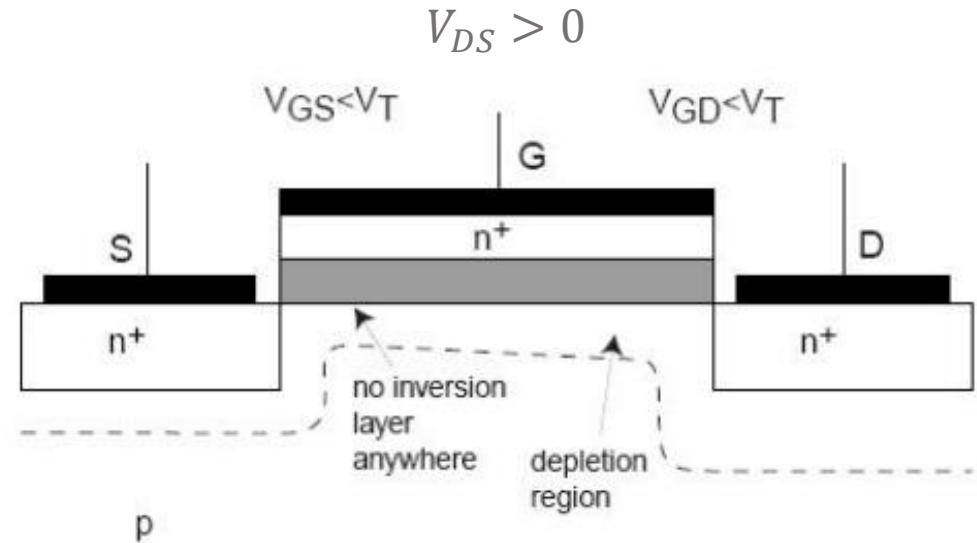

Triodo/lineal: $\left\{ \begin{array}{l} V_{GS} > V_T \\ \underline{V_{GD} > V_T} \end{array} \right. \rightarrow \underline{I_D \neq 0}$

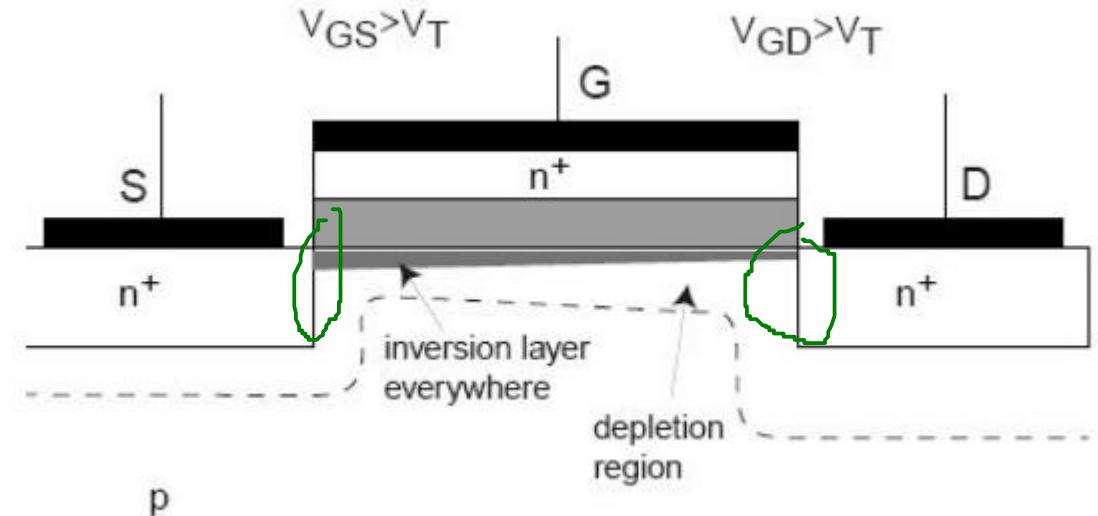→ $V_{GD} > V_T \rightarrow V_{DS} < V_{GS} - V_T = V_{DSsat}$




Triodo/lineal: $\begin{cases} V_{GS} > V_T \\ V_{GD} > V_T \end{cases} \rightarrow I_D \neq 0$

→ $V_{GD} > V_T \rightarrow V_{DS} < V_{GS} - V_T = V_{DSsat}$

En este caso se reduce a una restricción
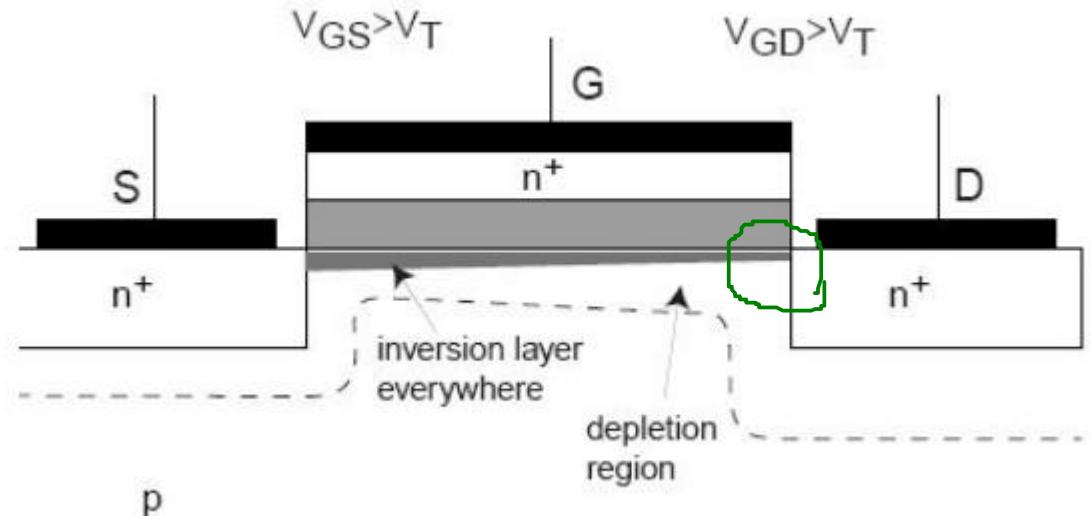
$$\begin{array}{l} \xrightarrow{\quad} V_{GS} > V_T = 1\text{ V} \\ \xrightarrow{\quad} V_{GS} > V_{DS} + V_T = 3\text{ V} \end{array} \quad \boxed{V_{GS} > 3\text{ V}}$$




Triodo/lineal: $\begin{cases} V_{GS} > V_T \\ V_{GD} > V_T \end{cases} \rightarrow I_D \neq 0$

$$\rightarrow V_{GD} > V_T \rightarrow V_{DS} < V_{GS} - V_T = V_{DSsat}$$


En este caso se reduce a una restricción

$$\rightarrow V_{GS} > V_T = 1V$$
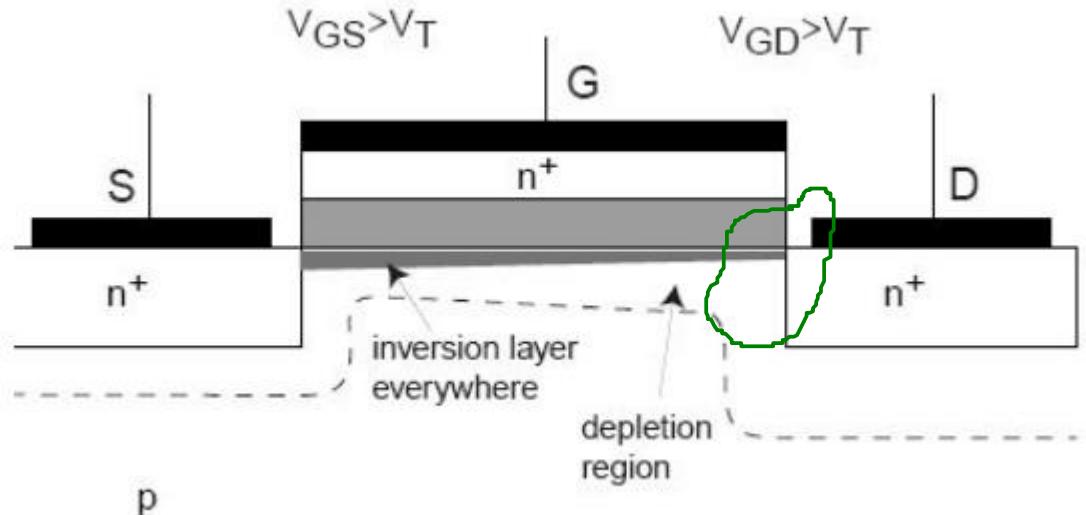
$$\rightarrow V_{GS} > V_{DS} + V_T = 3V \rightarrow V_{GS} > 3V$$




8

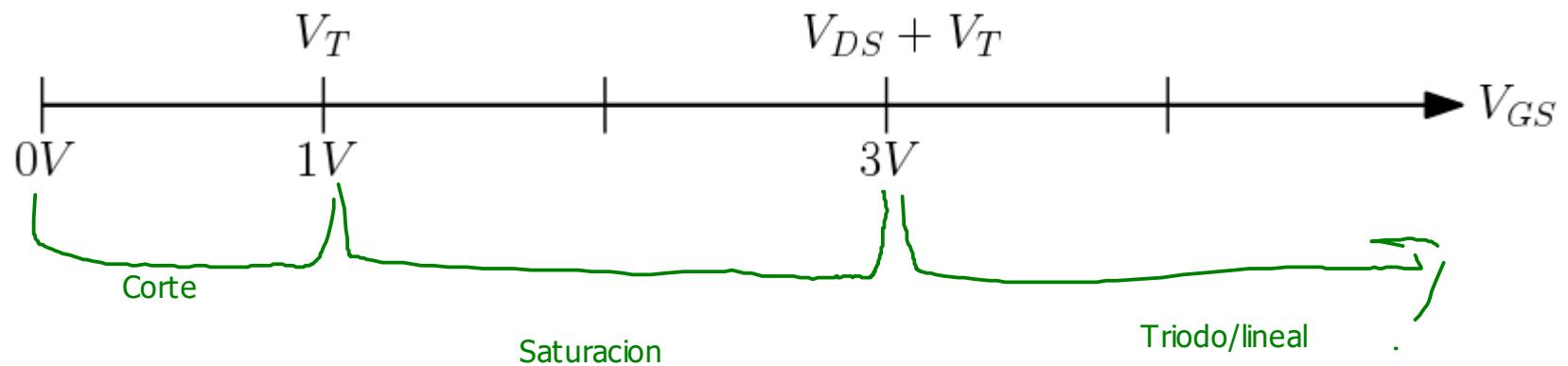

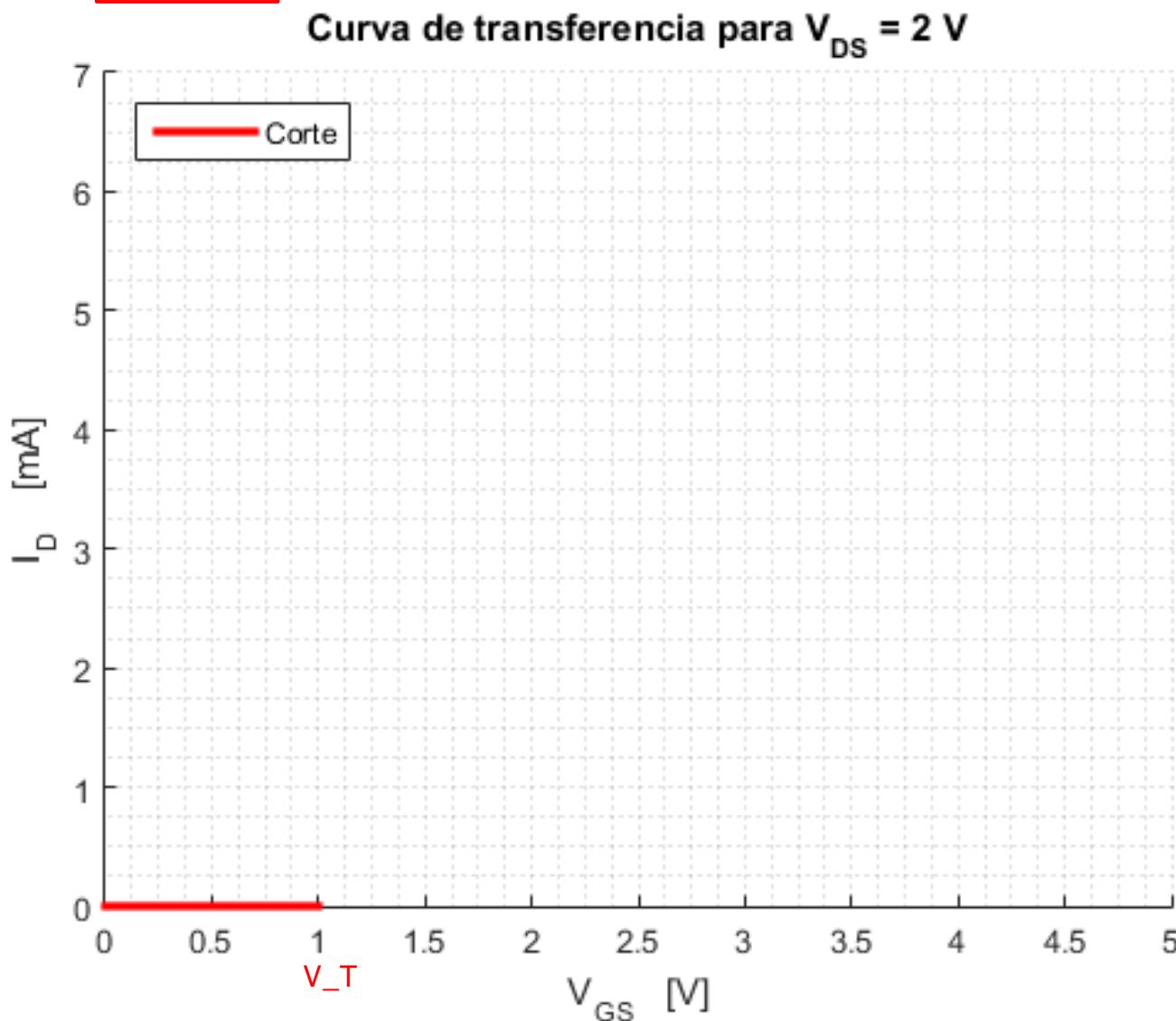b) Graficar la curva I_D vs V_{GS} resultante.


Corte: $0 < V_{GS} < 1 \text{ V} \rightarrow I_D = 0$



Saturación: $1 \text{ V} < V_{GS} < 3 \text{ V}$ \rightarrow

$$I_D = \frac{\mu_n C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

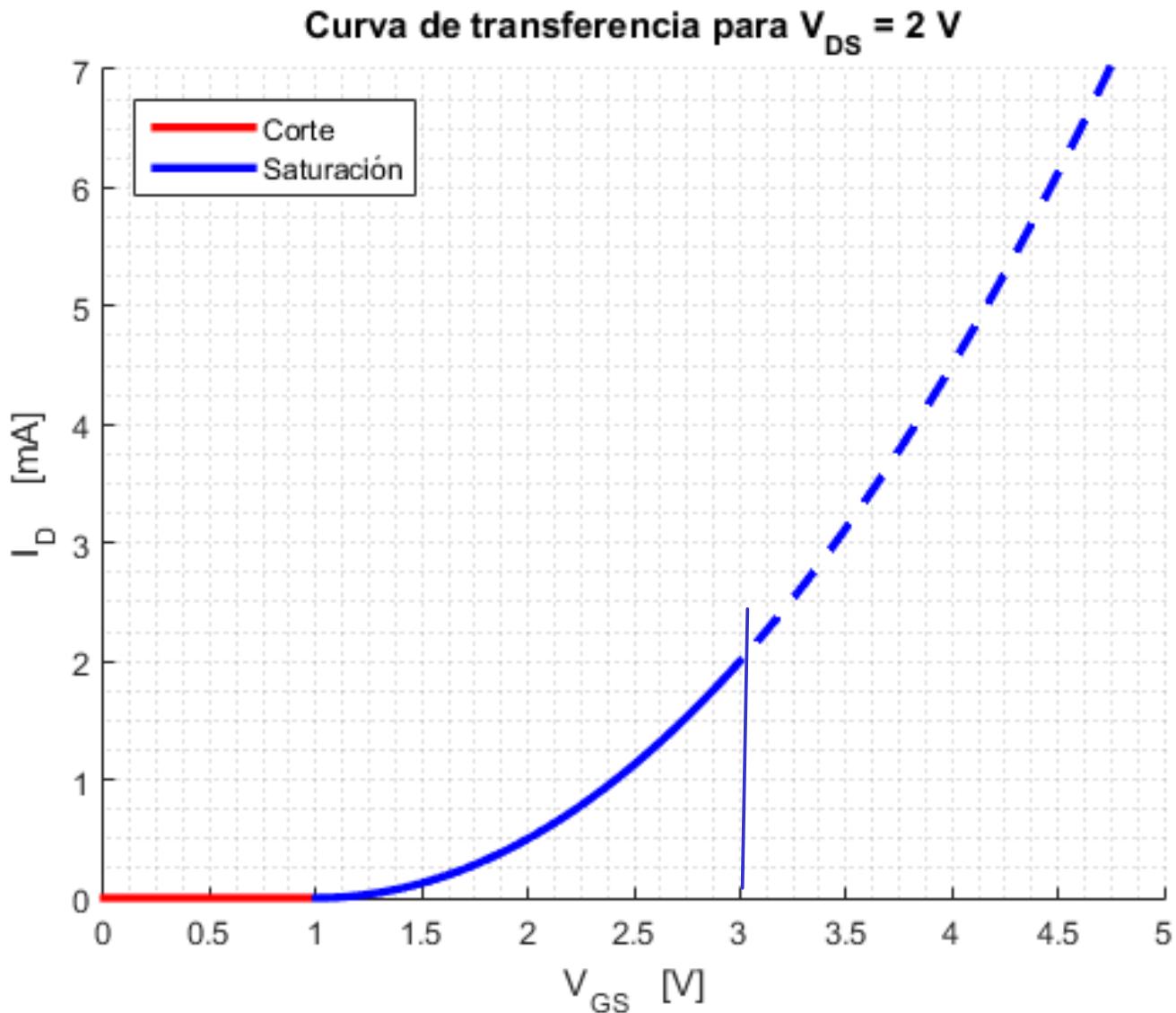
- $k = \frac{\mu_n C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} = 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}$
- $V_T = 1 \text{ V}$
- $\lambda \simeq 0$



Triodo: $3V < V_{GS} \rightarrow$

$$I_D = \mu_n C'_{ox} \frac{W}{L} \left(\underline{V_{GS}} - \frac{V_{DS}}{2} - V_T \right) V_{DS}$$

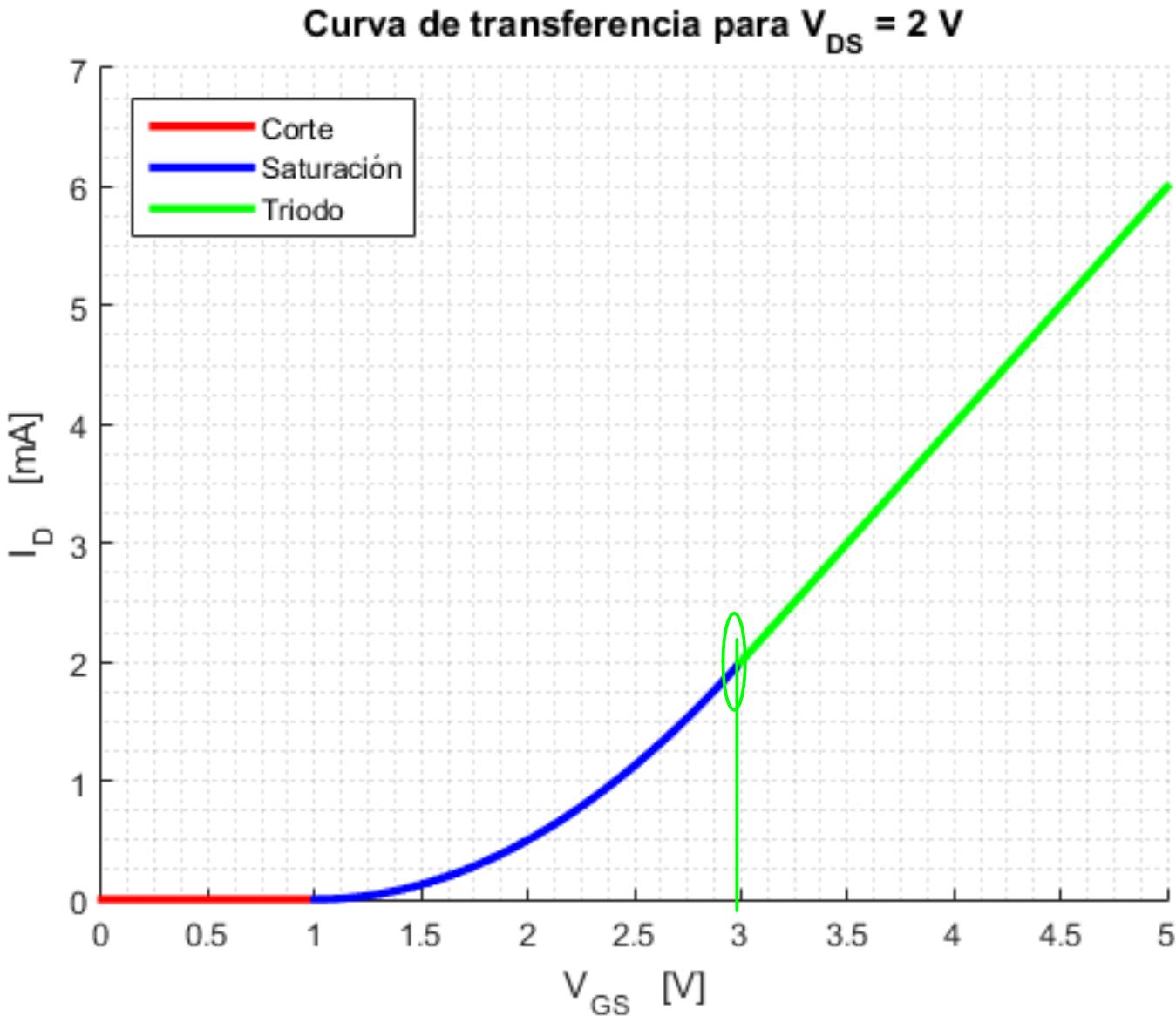- $k = \frac{\mu_n C'_{ox}}{2} \frac{W}{L} = 0.5 \frac{mA}{V^2}$
- $V_T = 1 V$
- $\lambda \simeq 0$




c) Si contáramos con la siguiente medición de la curva de transferencia ¿Cómo estimaría los valores de k y V_T ?

Saturación: $I_D = \frac{\mu_n C'_ox}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$

→ Dos incógnitas. Podríamos elegir dos valores del grafico y armar un sistema de dos ecuaciones.

$$\begin{cases} 0.25 \text{ mA} = k(1.7 \text{ V} - V_T)^2 \\ 0.5 \text{ mA} = k(2 \text{ V} - V_T)^2 \end{cases}$$

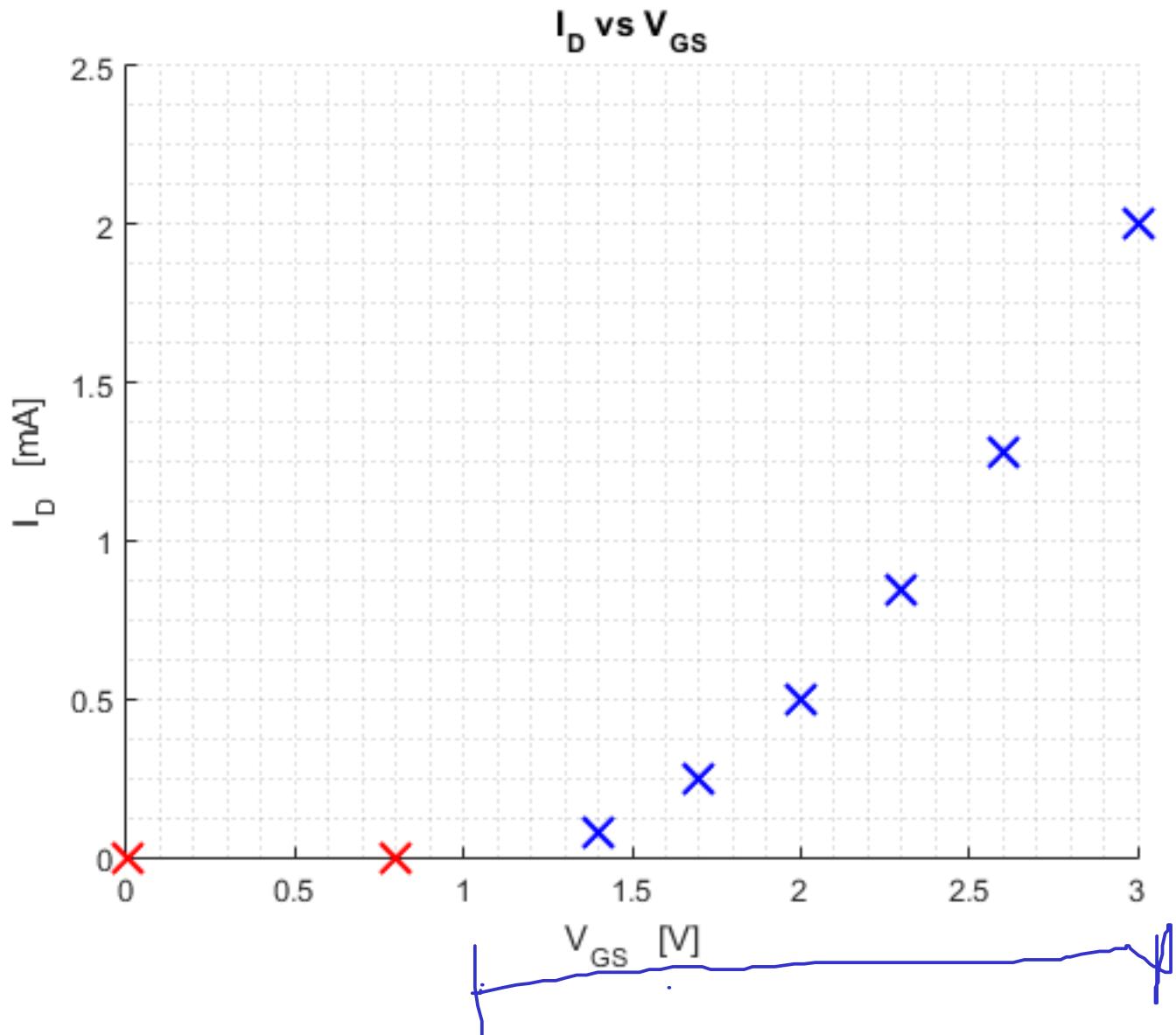Es un poco engorroso ¿Como lo convertimos en algo más manejable?



Tomemos la raíz de la ecuación...

$$\rightarrow I_D = k (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\rightarrow \sqrt{I_D} = \sqrt{k} |V_{GS} - V_T|$$

$$\rightarrow \underline{\sqrt{I_D} = \sqrt{k} V_{GS} - \sqrt{k} V_T}$$

Tomemos la raíz de la ecuación...


$$\rightarrow I_D = k (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\rightarrow \sqrt{I_D} = \sqrt{k} |V_{GS} - V_T|$$

$$\rightarrow \sqrt{I_D} = \sqrt{k} \underline{V_{GS}} - \sqrt{k} V_T$$

En saturación: recta de la forma $\underline{y} = mx + b$
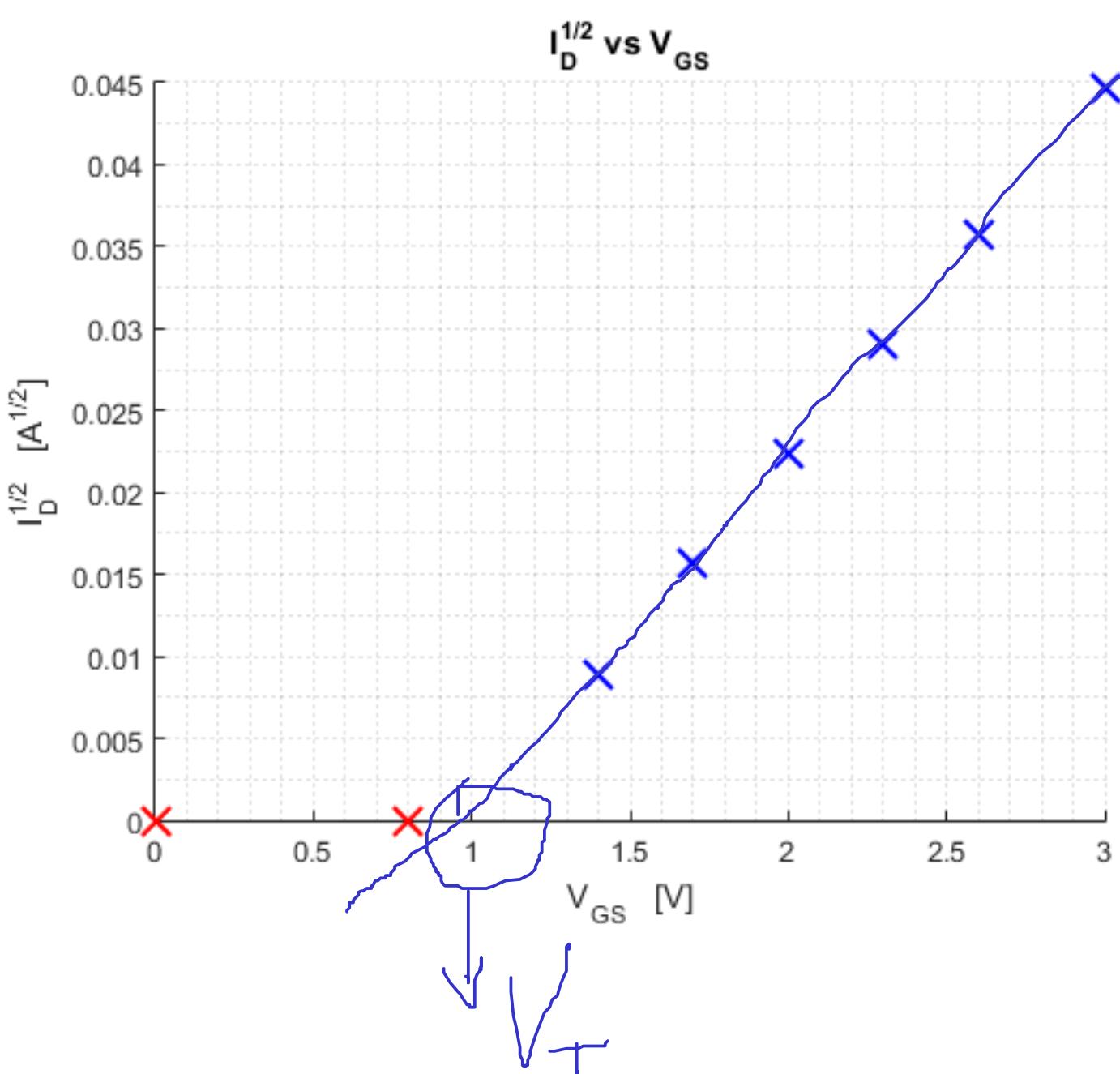
$$\begin{cases} k = m^2 \\ V_T = -\frac{b}{m} \end{cases}$$



Tomemos la raíz de la ecuación...

$$\rightarrow I_D = k (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\rightarrow \sqrt{I_D} = \sqrt{k} |V_{GS} - V_T|$$

$$\rightarrow \sqrt{I_D} = \sqrt{k} V_{GS} - \sqrt{k} V_T$$

En saturación: recta de la forma $y = mx + b$


$$\begin{cases} k = m^2 \\ V_T = -\frac{b}{m} \end{cases}$$

A ojo tomando:

$$\begin{cases} V_{GS} = 2 \rightarrow \sqrt{I_D} \approx 0.025 \sqrt{A} \\ V_{GS} = 3 \rightarrow \sqrt{I_D} \approx 0.045 \sqrt{A} \end{cases}$$

Obtenemos:
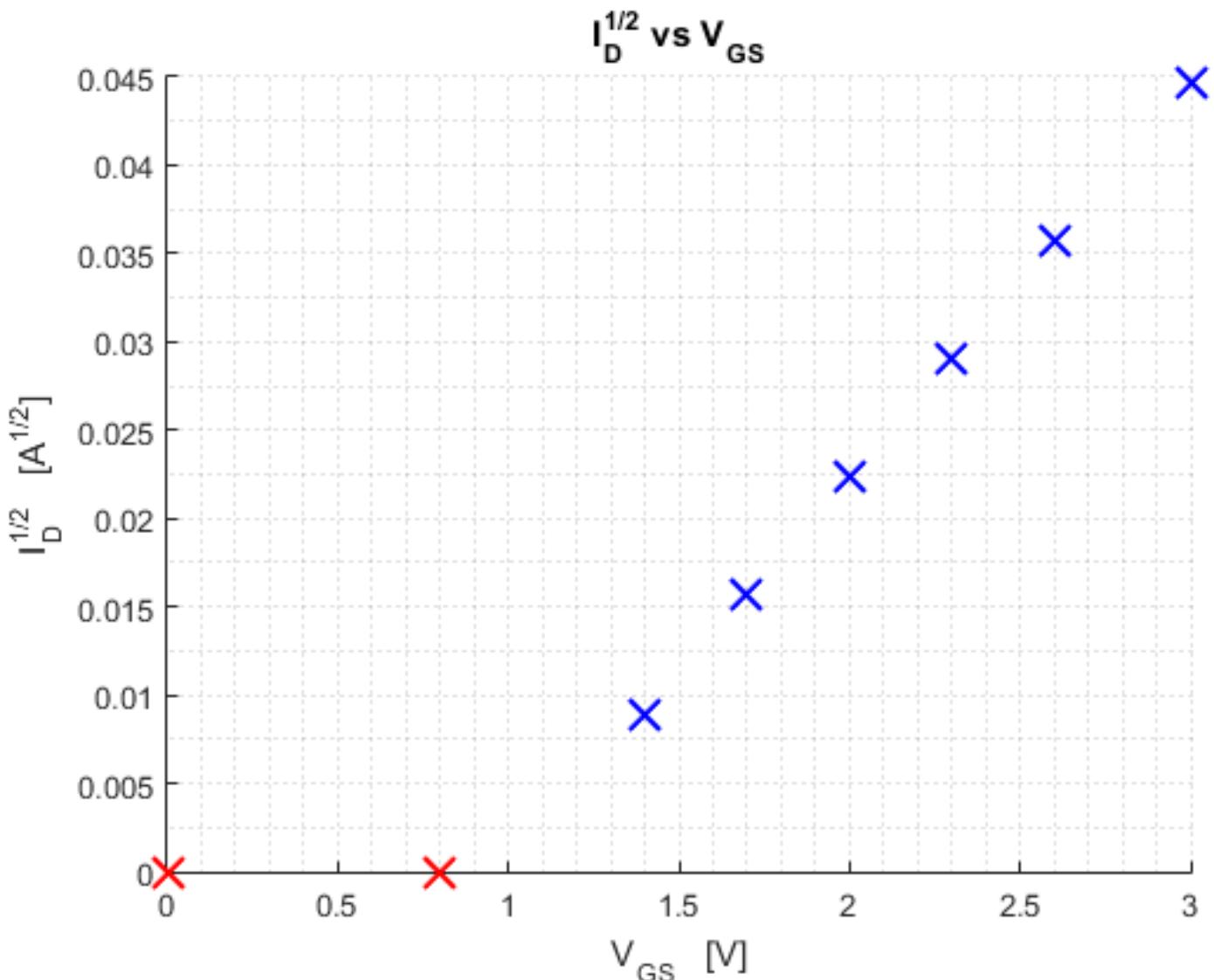
$$\begin{cases} k \approx 0.506 \frac{mA}{V^2} \\ V_T \approx 1 V \end{cases}$$



En la vida real las mediciones tienen ruido. En estos casos podemos ajustar una recta a los datos.

